


Appunti di Lab II

Tommaso Miliani

18-03-26

1 Generatori di corrente

Il generatore di corrente cerca di pompare delle cariche con il medesimo flusso allo stesso modo indipendentemente dalla resistenza sul circuito. Se si ha un sistema che prende fuoco con troppa corrente, si può regolare una manopola per evitare che passi troppa corrente. Il generatore ϵ cerca sempre di mantenere una differenza di potenziale, mentre un generatore di corrente (come un fotodiodo) cerca di mantenere sempre costante la corrente in un circuito. Il generatore di corrente I si indica come in figura. La sua caratteristica devia dalla sua situazione ideale in modo tale che, indipendentemente dal carico sulla corrente

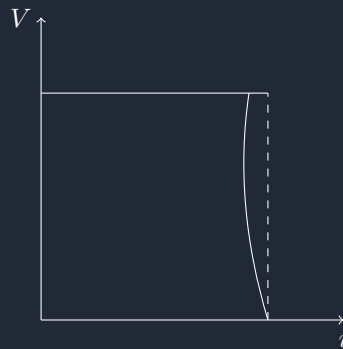

Dunque un generatore si schematizza sempre con una resistenza, la corrente disponibile non sarà mai I ma si avranno due correnti i_1 che va verso il circuito, mentre i_2 va all'interno del circuito con la resistenza. Non si avrà dunque a disposizione tutta la corrente nel circuito ma, noto il carico sul generatore e la resistenza, le correnti si rapporteranno come il rapporto delle resistenze.